

بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش تمرین سوم FPGA

مهیار عنصری ۹۶۳۲۰۹۳

توضیحات سوال اول بخش الف:

برای به دست آوردن تعداد در هر دقیقه (یا ثانیه) باید ابتدا زمان هر دور را بتوانیم به دست بیاوریم.

برای اینکه موتور یک دور بزند باید دو پالس تولید شود. از طرفی میدانیم مدت زمان دو پالس ۴ برابر مدت زمان یک بودن (یا صفر بودن) آن است چون

$dutycycle$ برابر ۵۰ درصد است. پس اگر بتوانیم به طریقی زمان یک بودن در یک پالس را به دست آوریم می توانیم زمان یک دور را از ۴ برابر کردن آن به دست بیاوریم.

برای این منظور در کد شرط می نویسیم که اگر در لبه مثبت clk پالس برابر یک بود به شمارنده یک واحد اضافه شود.

در پایان عدد شمارنده نشان می دهد چند برابر زمان
یک کلاک پالس برابر با یک بوده است.

چون فرکانس کاری روی ۴۰ مگاهرتز است پس
زمان هر کلاک ۲۵ نانوثانیه است و بنابراین زمان یک
دور برابر با $25 \times 4 = 100$ برابر عدد شمارنده با مقیاس
نانوثانیه می شود. یعنی اگر شمارنده عدد ۱۵۰۰۰۰ را
نشان دهد زمان یک دور برابر با ۱۵۰۰۰۰۰۰ نانوثانیه یا
۱۵ میلی ثانیه بوده است.

Time of a round = $100 \times \text{counter (in ns)}$


Number of rounds = $1s / \text{Time of a round}$

= $10^9 / (10^2 \times \text{Time of a round})$


= $10000000 / \text{Time of a round}$

همچنین اگر پایه reset برابر یک شود همه چیز صفر
می شود.


عکس‌های سوال اول بخش الف:

 

 
برای اینکه ۱۰ دور در ثانیه یا ۶۰۰ دور بر دقیقه داشته باشیم
باید زمان هر دور ۰.۱ ثانیه یا ۱۰۰ میلی ثانیه باشد و مدت
زمان یک دور پالس ۲۵ میلی ثانیه است.



 برای اینکه ۲۰ دور در ثانیه یا ۱۲۰۰ دور بر دقیقه داشته باشیم باید زمان هر دور ۰.۰۵ ثانیه یا ۵۰ میلی ثانیه باشد و مدت زمان یک بودن پالس ۱۲.۵ میلی ثانیه است.



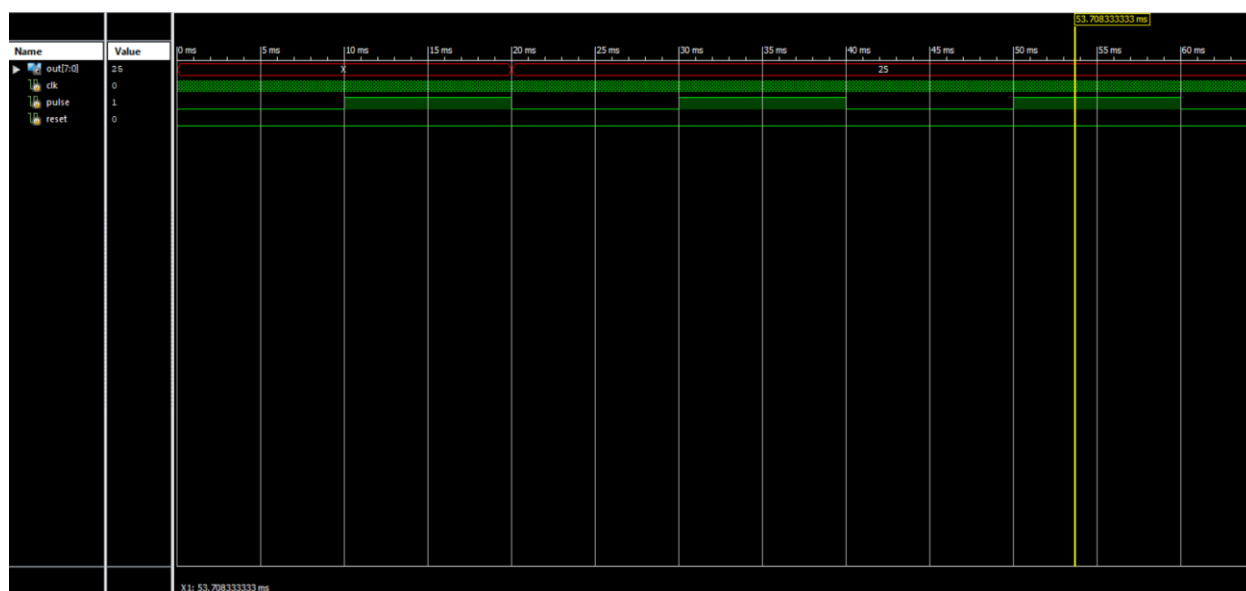
برای اینکه ۱۶.۶۷ دور در ثانیه یا ۱۰۰۰ دور بر دقیقه داشته باشیم باید زمان هر دور ۰.۰۶ ثانیه یا ۶۰ میلی ثانیه باشد و مدت زمان یک بودن پالس ۵ میلی ثانیه است.




برای اینکه ۲۵ دور در ثانیه یا ۱۵۰۰ دور بر دقیقه داشته باشیم باید زمان هر دور ۰.۰۴ ثانیه یا ۴۰ میلی ثانیه باشد و مدت زمان یک بودن پالس ۱۰ میلی ثانیه است.



 
برای اینکه ۳۳.۳۴ دور در ثانیه یا ۲۰۰۰ دور بر دقیقه داشته باشیم باید زمان هر دور ۰.۰۳ ثانیه یا ۳۰ میلی ثانیه باشد و مدت زمان یک بودن پالس ۷.۵ میلی ثانیه است.



 برای اینکه ۴۰ دور در ثانیه یا ۲۴۰۰ دور بر دقیقه داشته باشیم باید زمان هر دور ۰.۰۲۵ ثانیه یا ۲۵ میلی ثانیه باشد و مدت زمان یک بودن پالس ۶.۲۵ میلی ثانیه است.



 برای اینکه ۵۰ دور در ثانیه یا ۳۰۰۰ دور بر دقیقه داشته باشیم باید زمان هر دور ۰.۰۲ ثانیه یا ۲۰ میلی ثانیه باشد و مدت زمان یک بودن پالس ۵ میلی ثانیه است.



برای اینکه ۱۰۰ دور در ثانیه یا ۶۰۰۰ دور بر دقیقه داشته باشیم باید زمان هر دور ۰.۰۱ ثانیه یا ۱۰ میلی ثانیه باشد و مدت زمان یک بودن پالس ۲.۵ میلی ثانیه است.



می بینیم که با یک شدن reset همه چیز برابر با صفر شده و دوباره از ابتدا دور محاسبه گشته است.

توضیحات سوال اول بخش ب:



ابتدا محاسبه میکنیم چند بار باید هر پالس یک شود تا یک ثانیه از آن پالس داشته باشیم.

برای ۱۰۰۰ دور در دقیقه که هر دور برابر ۱۵ میلی ثانیه است باید $1000 \div 15 = 66 + 1 = 67$ بار از این پالس داشته باشیم تا تقریباً یک ثانیه (یک ثانیه و پنج میلی ثانیه به طور دقیق) از این پالس داشته باشیم.

به طریق مشابه برای ۲۰۰۰ دور در دقیقه که هر دور برابر ۷.۵ میلی ثانیه است باید $2000 \div 7.5 = 266 + 1 = 267$ بار از این پالس داشته باشیم و برای ۳۰۰۰ دور در دقیقه که هر دور برابر ۵ میلی ثانیه است باید $3000 \div 5 = 600 + 1 = 601$ بار از این پالس داشته باشیم.

پس یک شمارنده در حلقه for می گذاریم که از ۱ تا مجموع این سه پالس یعنی ۶۰۱ بشمارد و در ۶۷ شمارش اول هر ۱۵ میلی ثانیه یک بار پالس صفر و یک شود و در ۱۳۴ شمارش بعدی هر ۷.۵ میلی ثانیه یک بار پالس صفر و یک شود و ۲۰۰

 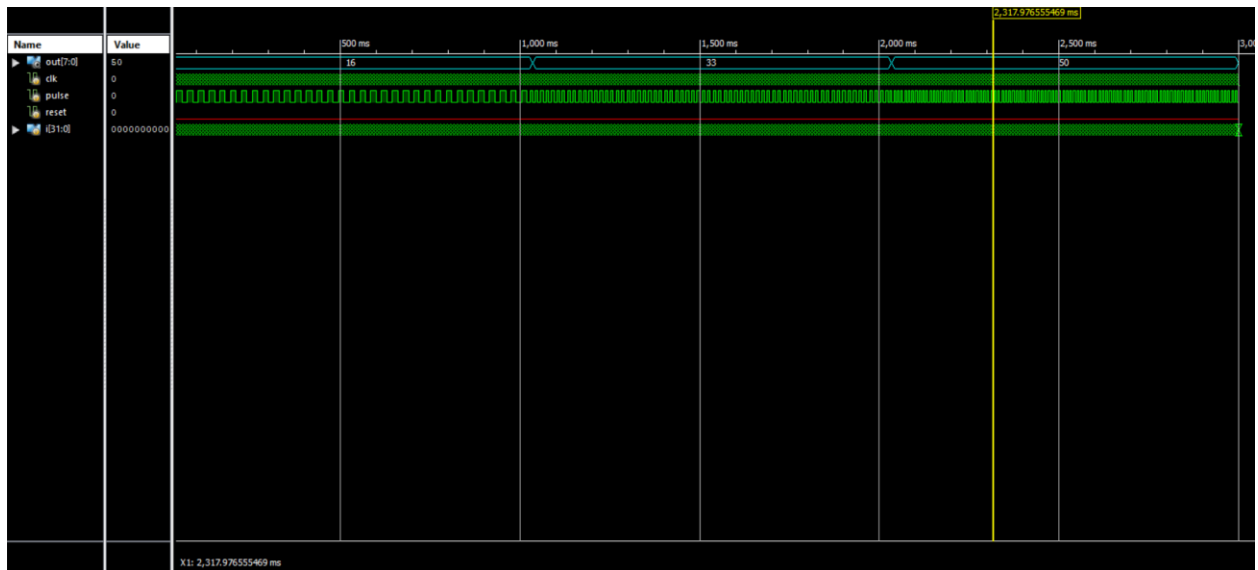شمارش آخر هم هر ۵ میلی ثانیه یک بار پالس صفر و یک
شود. همچنین هر ۱۲.۵ میلی ثانیه یک بار clk را صفر و یک میکنیم
تا فرکانس ۴۰ مگاهرتز را داشته باشیم.



عکس اول خواسته سوال و عکس دوم نشان دهنده
درست بودن پایه reset است.


توضیحات سوال دوم:

برای هر دو بخش من ابتدا رشته دوم را با کمک یک شمارنده در یک register ۲۰ بیتی ذخیره می‌کنم.

یک register کمکی ۴ بیتی تعریف میکنم و در ابتدا ۴ بیت سمت
چپ register ۲۰ بیتی را در آن می‌ریزم.


در بخش الف یعنی با همپوشانی:

 پس با کمک یک شمارنده معکوس هر بار با رشته اول بررسی می شود و یکی از شمارنده کم می شود و در صورت تساوی یک واحد به جواب اضافه می شود.



 رشته ۱۰۰۰ در ۱۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱ تنها دوبار تکرار شده.





این هم داده صورت سوال است که به درستی ۴ بار تکرار رشته ۰۱۱۰ در رشته مدنظر را تشخیص داده است.


برای بخش ب یعنی بدون همپوشانی:

مراحل تقریباً شبیه حالت قبل است فقط اگر ۴ بیت درون register کمکی با رشته اول برابر بود از شمارنده معکوس ۴ واحد کم می شود (در حالت اول یک واحد کم می شود) اما اگر برابر نبودند مانند بخش قبل فقط یک واحد از شمارنده معکوس کم می شود.

علت کم شدن ۴ واحد این است که بین ۴ بیت
 کنونی که دارند مقایسه می شوند با ۴ بیت بعدی نباید
 هیچ اشتراکی باشد (چون همپوشانی نداریم) و باید ۴
 بیت از شمارنده کم شود چون مثلا شمارنده به خانه ۱۵
 ۱۸ اشاره کرده و اکنون باید به ۱۱ اشاره کند پس ۴
 واحد باید از شمارنده معکوس کم شود.



 
رشته ۱۰۰۰ در ۱۱۰۰۱۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰۱۰۰۰ تنها دو بار تکرار شده.



دادن دو ورودی پشت هم به مازول در حالت الف و
درست شمردن آن.

در حالت قبلی تفاوتی بین دو بخش نبود اما از این


داره تفاوت ها را میبینیم.

 


رشته ۰۰۱ در ۰۰۱۰۱۰۱۱۰۰۱۱۰۰۱۰۱۱۰۰۱ تنها دو بار تکرار شده و

آن رویت آبی رنگ به دلیل عدم در نظر گرفتن
همپوشانی حباب نمی شوند.

همپوشانی حباب نمی شوند.

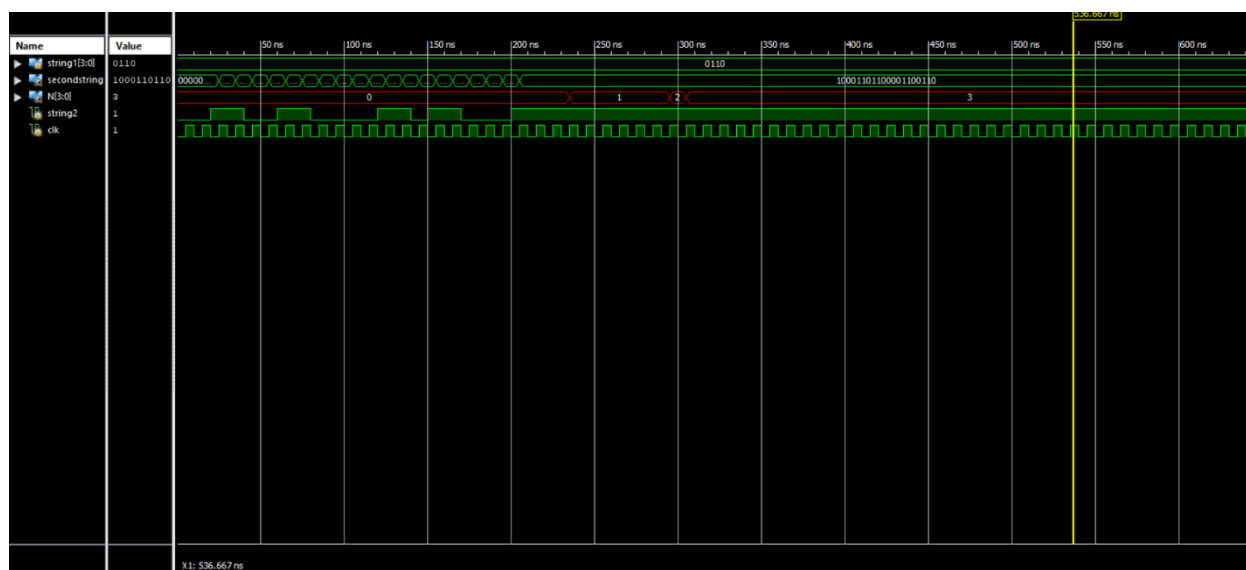

 مشاهده می شود که به مانند توضیحات صورت سوال رشته
 ۰۱۱۰ سه بار بدون در نظر گرفتن همپوشانی در رشته داده
 شده دیده می شود.



دارن دو ورودی پشت هم به مازول در حالت ب و درست
 شمردن آن.

توضیحات سوال سوم:

در این سوال ابتدا باید از روی شکل متوجه روابط بین بیت های شیفتر شویم. بیت اول از سمت چپ از xor کردن بیت اول سمت راست و بیت دوم از سمت چپ از شیفتر بیت اول به دست می آید. بیت سوم از سمت چپ از xor کردن بیت دوم و پنجم از سمت چپ و ورودی به دست می آید و دو بیت چهارم و پنجم از سمت چپ هم از شیفتر دادن بیت های سمت راست خود به دست می آیند.

همچنین این ماثول یک پایه reset دارد که اگر برابر یک شود خروجی صفر می شود.


در ساخت تست پنج متوجه شدم اگر فاصله تغیرات و دادن ورودی کم باشد خروجی خراب می شود و به تعداد ورودی خروجی نخواهیم داشت. اما وقتی که زمان

تخیرات و دادن ورودی های جدید به اندازه دو کلاس طول کشید مشکل حل شد و دیگر خروجی ها قاطع نشدند در بعضی از فیلم های مشاهده شده در اینترنت بیت ها از راست به چپ ارزش داشتند (پرازش ترین در راست) ولی در صورت سوال ظاهرا برعکس می باشد بنابراین من با هر دو حالت خروجی را مشاهده کردم و در پوشه جدا همراه گزارش قرار دادم. در حالت اول ابتدا باید بیت پرازش و در حالت دوم بیت کم ارزش وارد شود.

کد هر دو حالت را قرار دادم و بر حسب مدل که MSB در چپ یا راست باشد نام گذاری کردم.



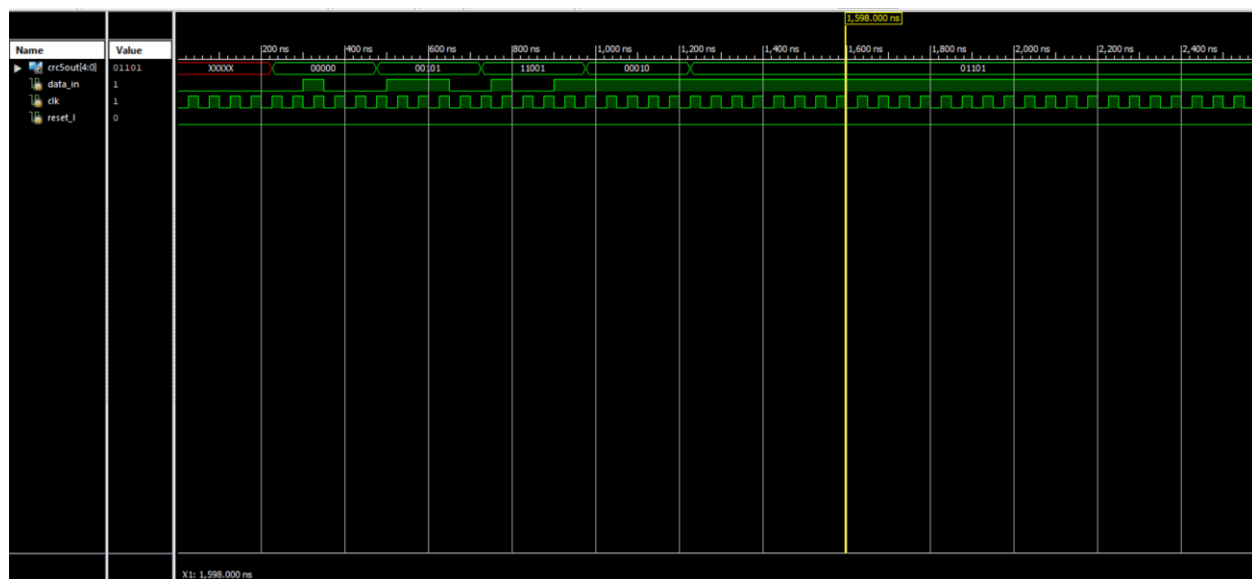حالتی که بیت سمت راست پر ارزش ترین بیت باشد.




حالتی که بیت سمت چپ پر ارزش ترین بیت باشد.

توضیحات سوال چهارم:


وقتی توضیحات و استاندارد ارتباط uart را خواندم و به این نتیجه رسیدم که در ارتباط uart به صورت پیش فرض بین ارسال کننده و گیرنده بیت یک در حال ارسال می باشد و قبل از ارسال هر بسته یک بیت صفر ارسال می شود تا گیرنده متوجه شود فرستنده قصد ارسال داده دارد. همچنین یک بیت به آخر ورودی اضافه می شود به عنوان بیت stop که همیشه برابر یک است. پس اگر قرار است ۸ بیت داده ارسال شود ۱۰ بیت ارسال می شود که بیت اول باید برابر صفر و بیت آخر باید برابر یک باشد.

در این ماثروال ما ابتدا بیت به بیت داده را دریافت می کنیم و در یک register ۱۰ بیتی ذخیره می کنیم. پس بیت اول و آخر را به صورت concatenate با ۰۱ مقایسه

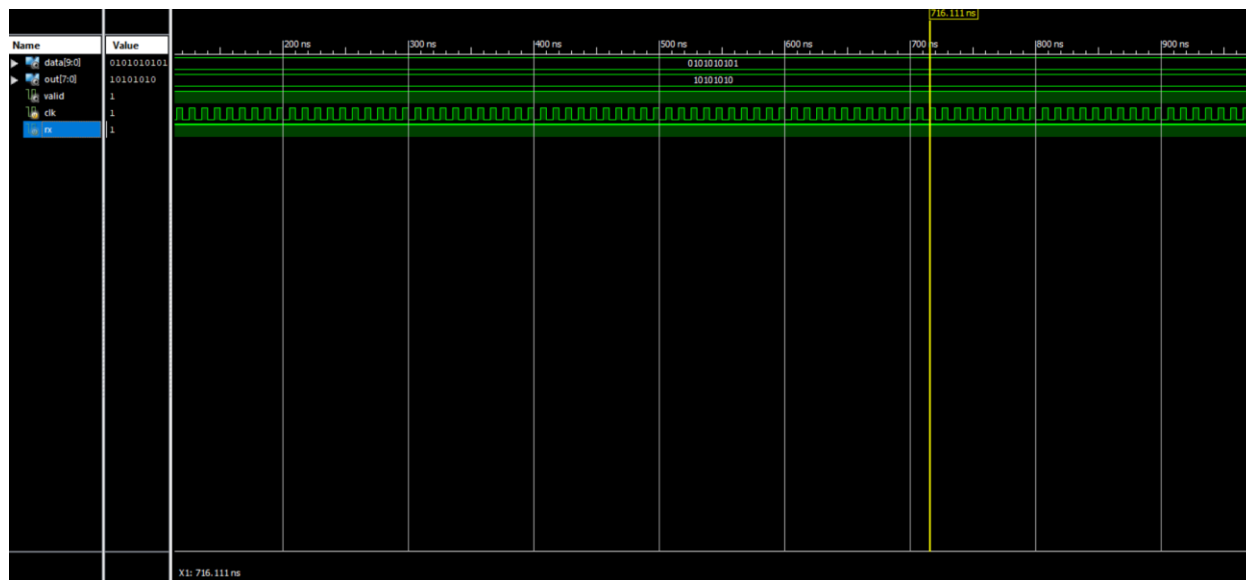می‌کنیم اگر برابر بود آنگاه خروجی valid را یک می‌کنیم و
 ۸ بیت میانی را روی خروجی ۸ بیتی out قرار
 می‌دهیم.



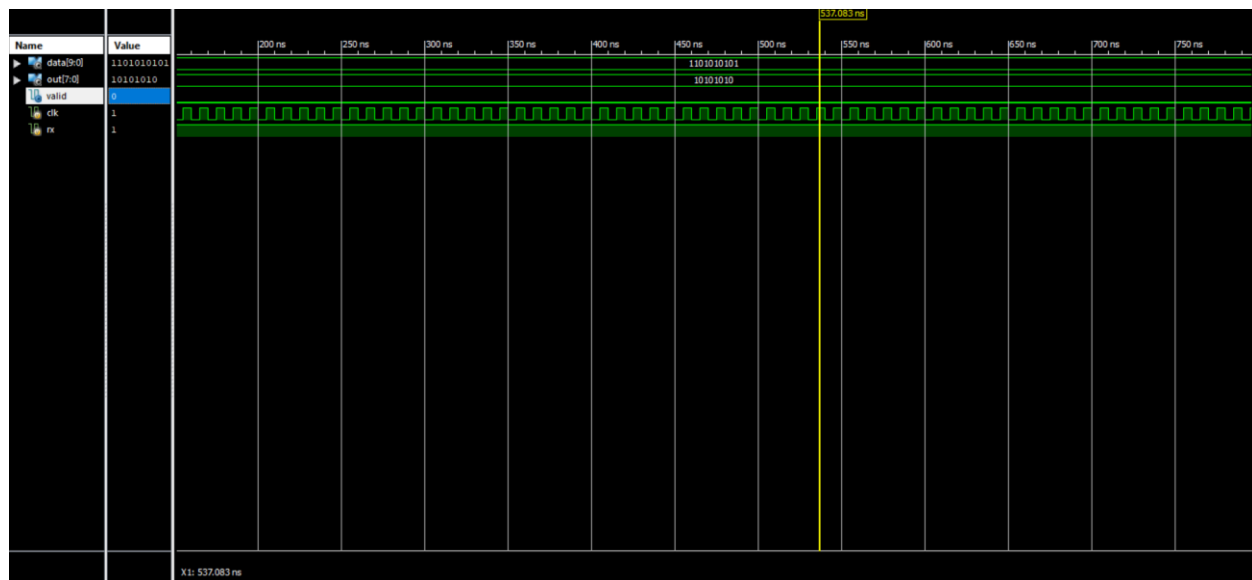
قواعد رعایت شده و valid برابر یک است و out هم برابر ۸ بیت میانی
 رشته دریافت شده است.




قواعد رعایت شده و valid برابر یک است و out هم برابر ۸ بیت میانی رشته دریافت شده است.



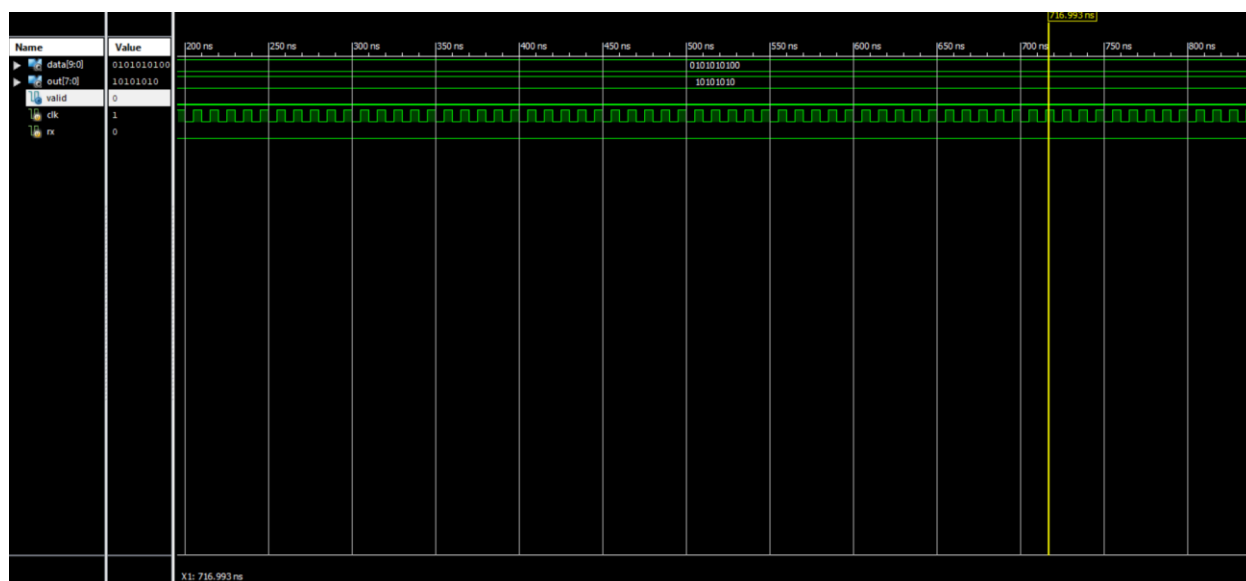قواعد رعایت نشده و valid برابر صفر است و out هم برابر ۸ بیت میانی رشته دریافت شده است.



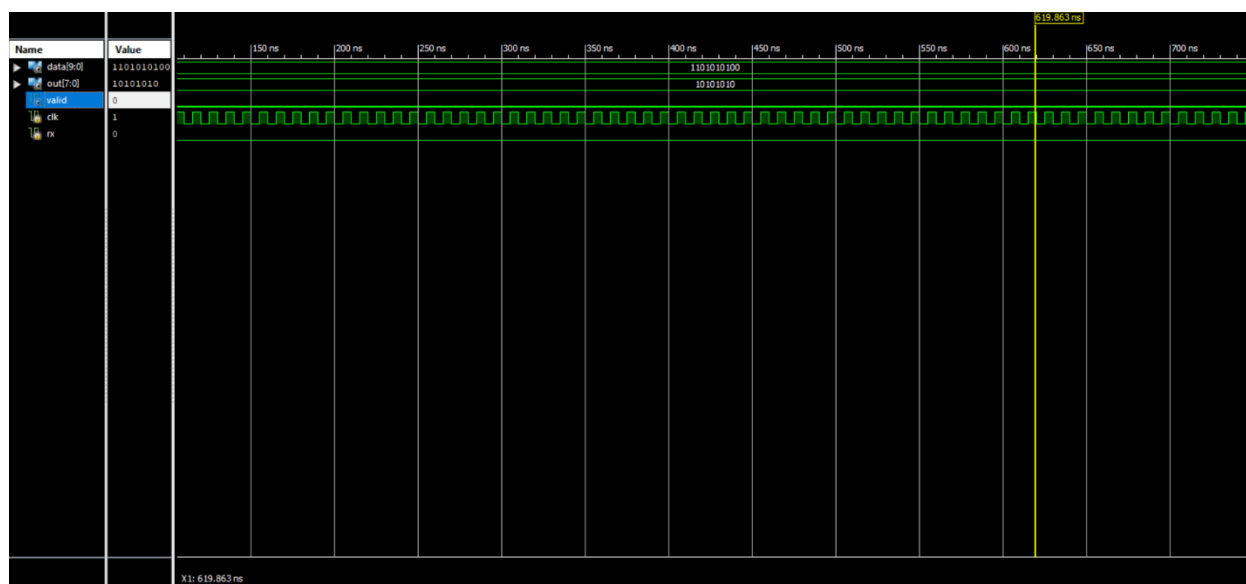
قواعد رعایت نشده و valid برابر صفر است و out هم برابر ۸ بیت میانی رشته دریافت شده است.




قواعد رعایت نشده و valid برابر صفر است و out هم برابر ۸ بیت میانی رشته دریافت شده است.



 قواعد رعایت شده و valid برابر یک است و out هم برابر ۸ بیت میانی رشته دریافت شده است.



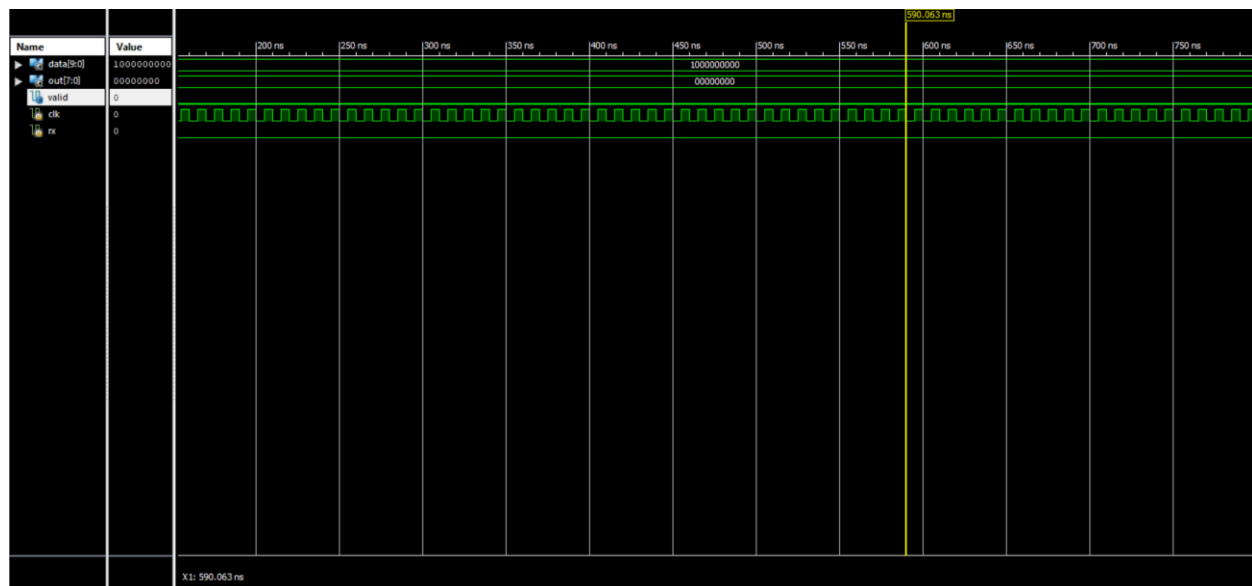قواعد رعایت نشده و valid برابر صفر است و out هم برابر ۸ بیت میانی رشته دریافت شده است.



قواعد رعایت شده و valid برابر صفر است و out هم برابر ۸ بیت میانی رشته دریافت شده است.